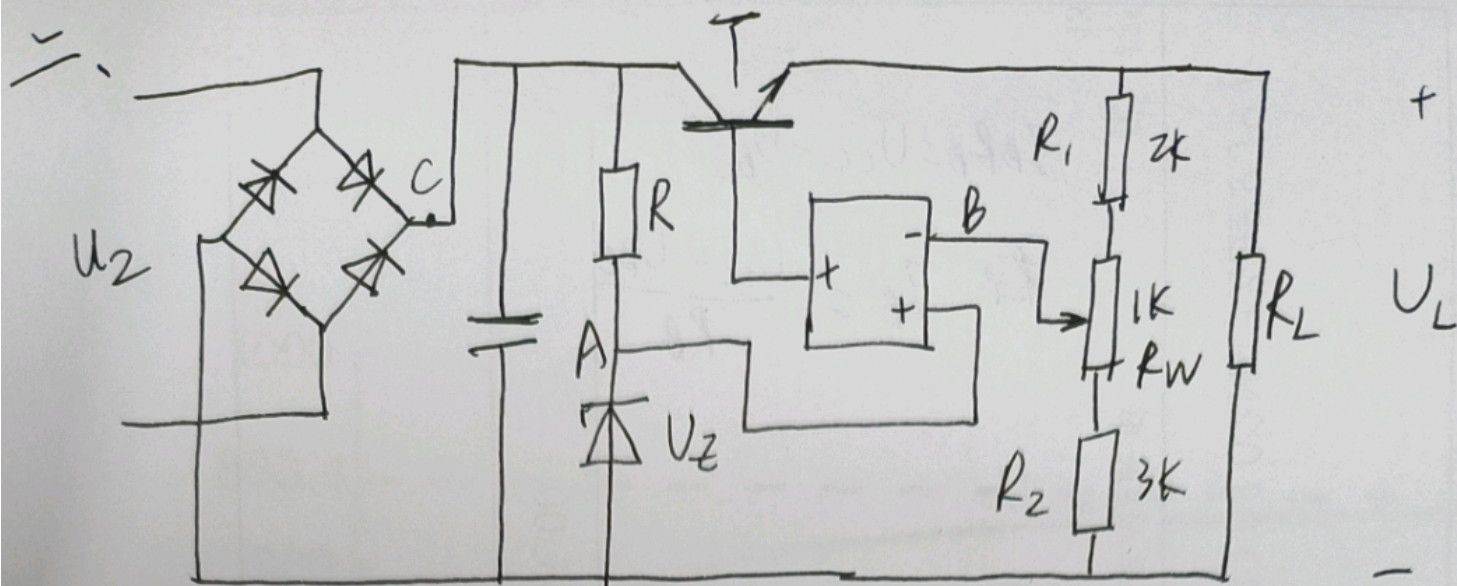


一、

$U_X = 2.28V$

顺序	d_3	d_2	d_1	d_0	U_S/V	比较	去留
1	1	0	0	0	2	$U_S < U_X$	留
2	1	1	0	0	3	$U_S > U_X$	去
3	1	0	1	0	2.5	$U_S > U_X$	去
4	1	0	0	1	2.25	$U_S \approx U_X$	留

转换后的数字量为 1001



a) 如图

b) $U_Z = 6V$ $U_B = U_A = U_Z = 6V$

$$U_L = \frac{R_1 + R_2 + R_W}{R_2 + \frac{1}{2}R_W} \cdot U_B = \frac{72}{7} V \approx 10.2857V$$


$$U_C = U_L + 5V = \frac{15.2857}{\cancel{5.2857}} V$$

$$U_C = \frac{9}{1.2} U_2 \quad U_2 = \frac{12.7381V}{\cancel{5.873V}}$$

c) $U_{Lmax} = U_B \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_W}{R_2} = 12V$

$$U_{Lmin} = U_B \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_W}{R_2 + R_W} = 9V$$


调节范围 $9 \sim 12V$

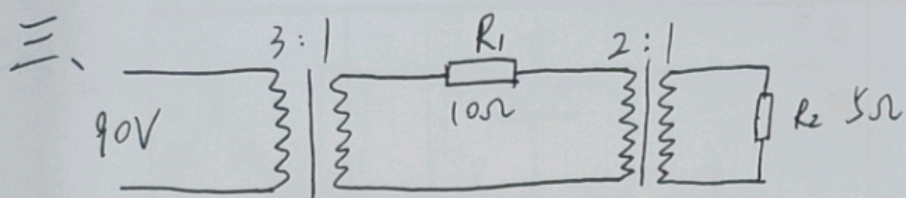

$$k_1 = 3 \quad k_2 = 2 \quad R_2' = k_2^2 R_2 = 20 \Omega$$

$$U_1 = 90V \quad U_2 = 30V$$
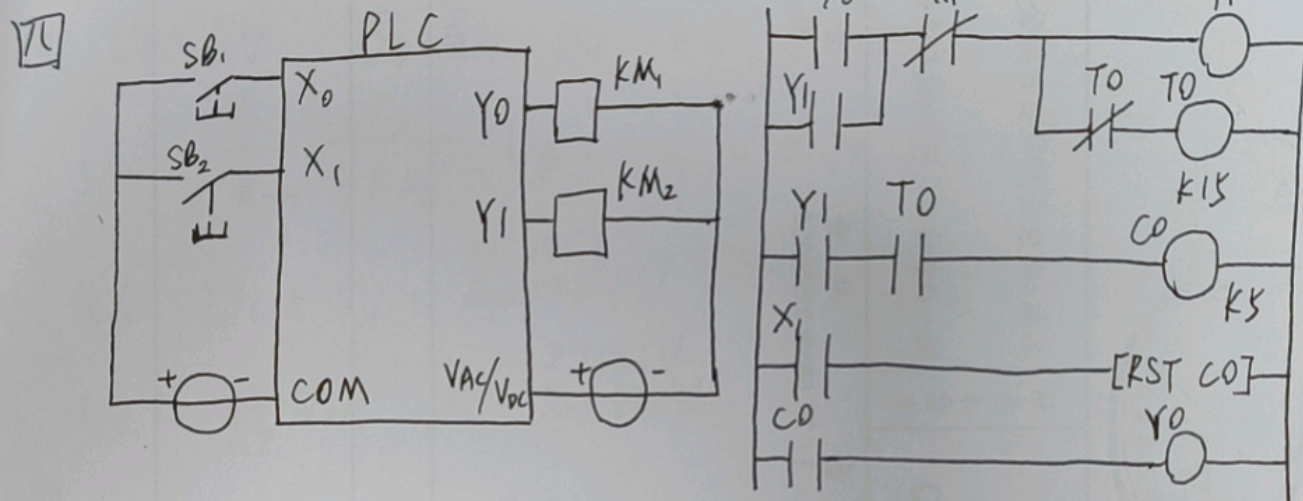
$$I_2 = \frac{U_2}{R_1 + R_2'} = 1A \quad P_1 = I_2^2 R_1 = 10W \quad P_2 = I_2^2 R_2' = 20W$$



当 PLC 控制接线图中的启动按钮 SB_1 按下时, (Y_1 自锁, T_0 开始延时)
接触器线圈 KM_2 被接通, 经过 7.5 秒延时再接通接触器线圈 KM_1

