

## 一、是非判断（对的在括号内打“√”，错的打“×”）


1. 三相不对称负载越接近对称，中线上通过的电流就越小。（ ）
2. 在电感性负载两端并联一合适大小的电容，可以提高功率因数减小线路的损耗。（ ）
3. 在交流电路中功率因数  $\cos\varphi = \text{有功功率} / (\text{有功功率} + \text{无功功率})$ 。（ ）
4. 三相负载星形联接时，中线上的电流一定为零。（ ）
5. 在换路瞬间，电感电压不能跃变，电感电流可以跃变。（ ）
6. 电路不管是发生串联还是并联谐振，此时电路都呈纯阻性。（ ）

## 二、单项选择

1. 右图所示电路，换路前电路已稳定。在开关 S

闭合瞬间，图示电路中的  $i_R$ 、 $i_L$ 、 $i_C$  和  $i$  这四个量中，发生跃变的量是( )。

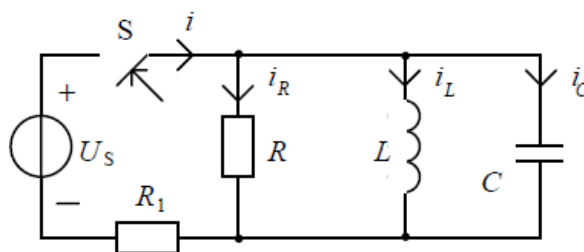- A.  $i$ 、 $i_R$  和  $i_C$       B.  $i_R$  和  $i$   
C.  $i_C$  和  $i_R$       D.  $i_C$  和  $i$




2. 某 R, L, C 串联的线性电路激励信号为非正弦周期信号，若该电路对信号的三次谐波谐振，电路的五次谐波感抗  $X_{5L}$  与 5 次谐波容抗  $X_{5C}$  的关系是( )。

- A.  $X_{5L} > X_{5C}$       B.  $X_{5L} = X_{5C}$       C.  $X_{5L} < X_{5C}$       D. 不确定

3. 如右图所示，D 为理想二极管，则  $i =$  ( )

- A. 0A      B. 1A  
C. 2A      D. 3A

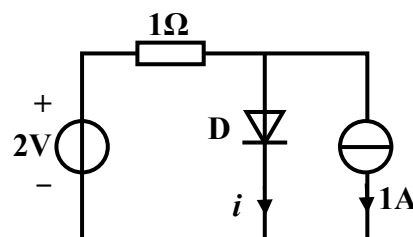


4. 已知某电路的电源频率  $f = 50\text{Hz}$ ，复阻抗  $Z = 60\angle 30^\circ \Omega$ ，若用 RL 串联电路来等效，则电路等效元件的参数为( )。

- A.  $R = 51.96 \Omega$ ， $L = 0.6 \text{ H}$       B.  $R = 30 \Omega$ ， $L = 51.96 \text{ H}$   
C.  $R = 51.96 \Omega$ ， $L = 0.096 \text{ H}$       D.  $R = 30 \Omega$ ， $L = 0.6 \text{ H}$

5. 图示为同频正弦电流  $i_1$ 、 $i_2$ 、 $i_3$  的波形，  
可以看出这三个电流的相位先后顺序是( )

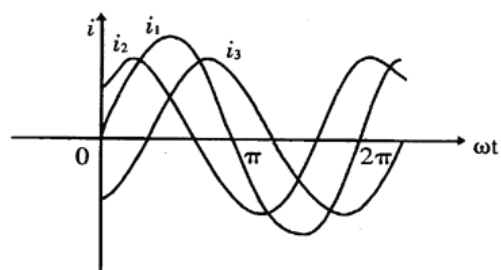A.  $i_1$ 、 $i_2$ 、 $i_3$                       B.  $i_2$ 、 $i_3$ 、 $i_1$   
C.  $i_3$ 、 $i_1$ 、 $i_2$                       D.  $i_2$ 、 $i_1$ 、 $i_3$





6. 从工程应用角度言，一阶电路瞬变过程中时间常数  $\tau$   
小，则( )。

A. 电路接近稳态所需时间长                      B. 电路接近稳态所需时间短  
C. 电路接近稳态所需时间与  $\tau$  无关                      D. 电路没瞬变过程


### 三、填空题（将答案填入空格内）

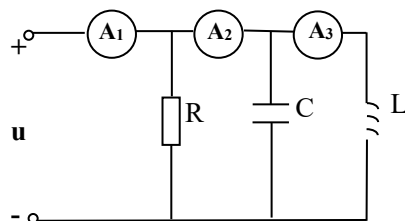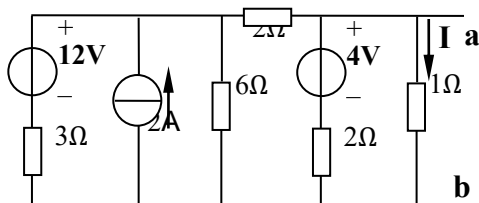1. 有一对称三相负载 Y 连接，每相阻抗模为  $22\Omega$ ，功率因数为 0.8，又测出负载中的电流为 10A，那么三相电路的有功功率为\_\_\_\_\_；无功功率为\_\_\_\_\_；视在功率为\_\_\_\_\_。  
2. 如左下图所示电路，可求得电流  $I$ =\_\_\_\_\_，ab 两端的等效电阻为\_\_\_\_\_。



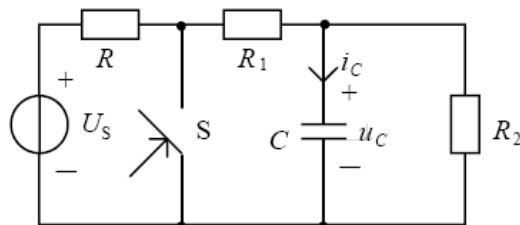
3. 如右上图所示电路中， $X_C=X_L=R$ ，并已知电流表  $A_1$  的读数为 3A，则  $A_2$  的读数为\_\_\_\_\_，  
 $A_3$  的读数为\_\_\_\_\_。  
4. 右图所示电路原已稳定， $t=0$  时将开关 S

闭合。已知： $R=1\Omega$ ， $R_1=2\Omega$ ， $R_2=3\Omega$ ，  
 $C=5\mu F$ ， $U_S=6V$ 。则 S 闭合后，  
 $u_C$  的初始电压  $u_C(0^+)=$ \_\_\_\_\_，  
 $u_C$  的稳态电压  $u_C(\infty)=$ \_\_\_\_\_，




时间常数  $\tau$ =\_\_\_\_\_， $u_C$  的表达式  $u_C(t)=$ \_\_\_\_\_。

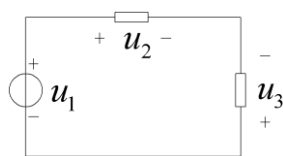5. 如题 2-3 图所示, 已知  $u_1=10\sqrt{2}\sin(50t+30^\circ)\text{V}$ ,  $u_2=5\sqrt{2}\sin(50t-30^\circ)\text{V}$ , 则  $u_3=$



题2-3图

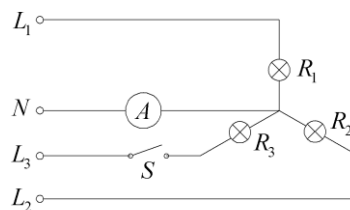


题2-5图

6. 如题 2-5 图所示的三相四线制供电线路, 线电压 380V, 三相对称负载均为白炽灯, 电阻  $R_1=R_2=R_3=22\Omega$ , 则当开关 S 打开和闭合时电流表 A 的读数分别为\_\_\_\_\_


四、已知工频正弦交流电路中, 电源电压为 220V。当开关 S 断开时, 电流表读数为 0.75A, 功率表读数为 132W。求:

- (1) 电路参数 R、L 及开关 S 断开时电路的功率因数  $\lambda = \cos\varphi_{RL}$ ;
- (2) 若 S 合上, 整个电路  $\cos\varphi=1$ , 此时电流表读数多大? C=?
- (3) 以电源电压为参考相量, 画出 S 合上后电路的各电流相量图。

解:

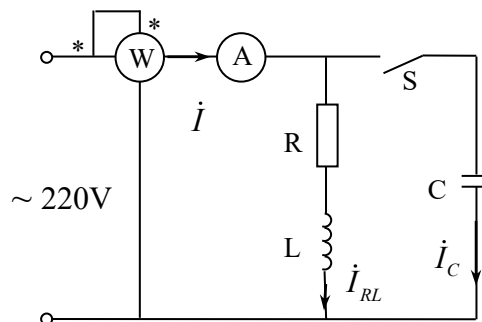

五、求如图所示电路 ab 端左侧的戴维宁等效电路, 并求电流 I。

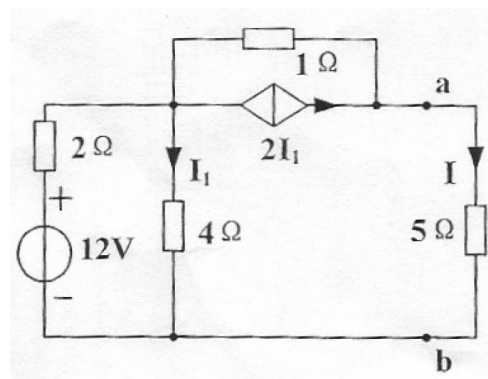


六、图示正弦稳态电路， $R=X_L=X_C=1\Omega$ ，电路消耗的功率  $P=1\text{ W}$ 。


1. 设  $u_{RL}$  的初相位为  $0^\circ$ ，画出图中各电压电流的相量图；

2. 计算电压  $U$  及电路功率因数。

解：

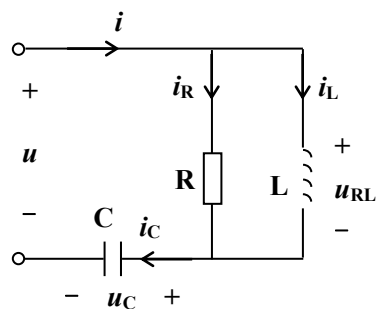

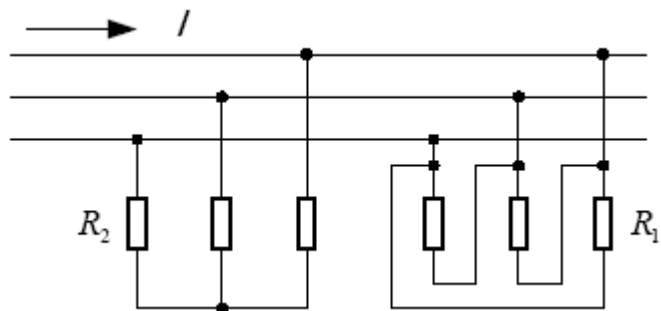七、在线电压为  $380\text{V}$  的星形连接三相电源上，接两组电阻性对称负载，如图所示。已知  $R_1=38\Omega$ ,  $R_2=22\Omega$ , 试求电路的线电流  $I$ 。



八、如图所示电路在换路前已达稳态。当  $t=0$  时开关接通，求  $t>0$  的  $u_c(t)$  和  $i(t)$ 。

