例: 一台三相油浸自冷式铝线变压器,已知  $S_N$  =560kV·A,  $U_{1N}/U_{2N}$ =10000V/400V,试求一次、二次绕组的额定电流  $I_{1N}$ 、  $I_{2N}$  各是多大?

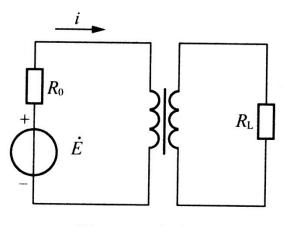


图 1.14 电路图

例 1-2 在图 1.14 中,交流信号源的电动势 E=80V,内阻  $R_0=400$ Ω,负载电阻 $R_L=4$ Ω。

- (1) 当  $R_L$  折算到原边的等效电阻  $R'_L = R_0$  时,求变压器的匝数比和信号源输出的功率。
- (2) 当将负载直接与信号源连接时,信号源输出的功率 多大?

**例 1-3** 某台供电电力变压器将  $U_{1N}$ =10000V 的高压降压后对负载供电,要求该变压器在额定负载下的输出电压为  $U_2$ =380V,该变压器的电压变化率  $\Delta U\%$ =5%,求该变压器二次绕组的额定电压  $U_{2N}$  及变比 K。

### 第一章习题

3. 有一单相照明变压器,容量为 10kV·A,电压 3300V/220V。今欲在副绕组接上 60W、220V的白炽灯,如果要变压器在额定情况下运行,这种白炽灯可接多少个? 并求原、副绕组的额定电流。

6. 变压器能改变交流电的电压与电流,能不能改变直流电的电压和电流? 为什么?

**例** 2 - 2 一台三相异步电动机的技术数据如下:输入频率  $f_1$  为 50Hz,输出功率  $P_2$  为 5kW,效率  $\eta$  是 80%,输入电压  $U_N$  为 380V,定子绕组 $\triangle$ 联接,转子转速 n 为 1440r/min,功率因数  $\cos\varphi$  为 0. 8, $\frac{T_{\rm st}}{T_{\rm N}}$  = 2. 1, $\frac{T_{\rm max}}{T_{\rm N}}$  = 2. 2, $\frac{I_{\rm st}}{I_{\rm N}}$  = 6. 9,求①额定输入功率  $P_1$ ;②额定转差率  $s_N$ ;③额定电流  $I_N$ ;④启动电流  $I_{\rm st}$ ;⑤额定转矩  $T_N$ ;⑥启动转矩  $T_{\rm st}$ ;⑦最大转矩  $T_{\rm max}$ 。

#### 例 2-3 有一台异步电动机,其铭牌上数据见表 2-2。

表 2-2 异步电动机铭牌上数据

电压	功率	效率	功率因数	联接方式	转速	$\frac{T_{\rm st}}{T_{\rm N}}$	$\frac{T_{\text{max}}}{T_{\text{N}}}$	$\frac{I_{\rm st}}{I_{\rm N}}$
380 <b>V</b>	48 <b>kW</b>	92.1%	0.86	Δ	1470r/min	2.0	2. 2	6.8

试求: ①额定电流; ②额定转差率; ③额定转矩、启动转矩和最大转矩。

例 2-4 在例 2.3 中: ①如果负载转矩为 550N·m, 在 $U=U_N$  与  $U'=0.9U_N$  时, 电 动机能否启动?②采用丫-△换接启动时,求启动电流和启动转矩;当负载转矩为额定转 矩的85%和60%时,电动机能否启动?

表 2-2 异步电动机铭牌上数据

电压	功率	效率	功率因数	联接方式	转速	$\frac{T_{\rm st}}{T_{\rm N}}$	$\frac{T_{\text{max}}}{T_{\text{N}}}$	$\frac{I_{\rm st}}{I_{\rm N}}$
380 <b>V</b>	48 <b>kW</b>	92.1%	0.86	Δ	1470r/min	2. 0	2. 2	6.8

试求:①额定电流;②额定转差率;③额定转矩、启动转矩和最大转矩。

**例** 2 - 5 例 2 - 3 中的电动机采用自耦降压启动,设启动时电动机的端电压降到电源电压的 60%,求线路的启动电流,如果此时负载转矩为 250N·m,能否启动?

# 第二章习题

四、计算题

1. 某三相异步电动机, $P_{\rm N}=11{\rm kW}$ , $U_{\rm N}=380{\rm V}$ , $\cos\varphi_{\rm N}=0.88$ , $\eta_{\rm N}=85.5\%$ , $n_{\rm N}=2900{\rm r/min}$ ,请问① $T_{\rm L}=55{\rm N}$  · m 时,电动机是否过载?②定子绕组的线电流为 24A 时,电动机是否过载?

4. 某三相异步电动机的定子绕组联接成三角形,各项技术数据如下: $P_{\rm N}=28{\rm kW}$ , $U_{\rm N}=380{\rm V}$ , $I_{\rm N}=58{\rm A}$ , $\cos\varphi_{\rm N}=0.88$ , $n_{\rm N}=1455{\rm r/min}$ , $\frac{I_{\rm st}}{I_{\rm N}}=6.5$ , $\frac{T_{\rm st}}{T_{\rm N}}=1.1$ , $\frac{T_{\rm max}}{T_{\rm N}}=2.3$ 。供电变压器要求启动电流不大于  $160{\rm A}$ ,负载转矩为  $78{\rm N}$  · m,试在 $\Upsilon$ - $\Delta$ 启动和自耦变压器启动两种方法中选择一种适合该电动机的方法。已知自耦变压器有 55%、64%、73%三档抽头。

### 例 4-2 已知一台三相同步电动机,额定功率 $P_{\rm N} = 2000 {\rm kW}$ ,额定电压 $U_{\rm N} = 3000 {\rm V}$

(星形联接),额定功率因数  $\cos \varphi_N = 0.85$  (超前),额定效率  $\eta_N = 0.95$ ,极对数 P = 3,定 子每相电阻  $R_1 = 0.1\Omega$ ,求

- ①额定运行时定子输入的电功率  $P_1$ ; ②额定电流  $I_N$ ;
- ③额定电磁功率。


④额定电磁转矩  $T_N$ 。

例 4-1 一台 2kV 星形联接的三相隐极式同步电动机,同步阻抗为  $0.2+j10\Omega$ ,当电动机从额定电压的电网吸收 80kW 的功率时,求功率因数为  $\cos\varphi=0.8$  (滞后)、 $\cos\varphi=0.8$  (超前)两种情况时的空载电势和功率角。

**例 4-3** 一台隐式同步电动机,额定电压  $U_{\rm N}=6000{\rm V}$ ,额定电流  $I_{\rm N}=71.5{\rm A}$ ,额定功率因数  $\cos\varphi_{\rm N}=0.9$ (超前性),定子绕组为 Y 接,同步电抗  $X_{\rm C}=48.5\Omega$ ,忽略定子电阻  $R_{\rm I}$ 。电动机额定运行时,求

- ①空载电动势(励磁电动势) $E_0$ ;
- ③电磁功率  $P_{\text{em}}$ 。

- ②功率角  $\theta_N$ ;
- ④过载倍数  $K_{T}$ 。

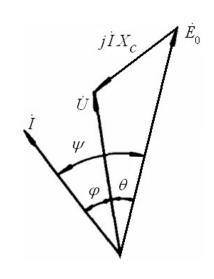

**例 4-4** 某企业电源电压为 6000V,内部使用了多台异步电动机,其总输出功率为 1500kW,平均效率为 70%,功率因数为  $\cos\varphi_1=0.8$ (滞后)。企业新增一台 400kW 设备,计划采用运行于过励状态的同步电动机拖动,补偿企业的功率因数到 1。(不计发电动机本身损耗)试求:

①同步电动机的容量; ②同步电动机的功率因数。

# 第四章习题

- 1. 已知一台三相同步电动机,额定功率  $P_N = 250 \mathrm{kW}$ ,额定电压  $U_N = 380 \mathrm{V}$  (星形联接),额定功率因数  $\cos \varphi_N = 0.8$  (超前),额定效率  $\eta_N = 0.88$ ,极对数 p = 3,定子每相电阻  $R_1 = 0.03\Omega$ ,求
  - (1) 额定运行时定子输入的电功率  $P_1$ 。
  - (2) 额定电流 I<sub>N</sub>。
  - (3) 额定电磁功率。
  - (4) 额定电磁转矩  $T_N$ 。

5. 某工厂电力设备的总功率是 4500kW, $\cos\varphi$ =0. 7(滞后),由于生产发展,欲新添一台 1000kW 的同步电动机并使工厂的总功率因数提高到 0. 8(滞后),问此电动机的容量及功率因数是多少(电动机的损耗忽略不计)?

解:

例 5 - 1 一台直流电动机, $P_1$ =16kW, $U_N$ =220V, $n_N$ =1500r/min, $\eta_N$ =90%,求 额定电流  $I_N$ ,额定输出转矩  $T_{2N}$ ,电动机总损耗  $\sum P$  。

- (1) 电枢端电压减半, 励磁电流和负载转矩不变。
- (2) 电枢端电压减半, 励磁电流和输出功率不变。
- (3) 励磁电流加倍,电枢端电压和负载转矩不变。
- (4) 励磁电流和电枢端电压减半,输出功率不变。
- (5) 电枢端电压减半, 励磁电流不变, 负载转矩随转速的平方而变化。

$$T = C_t \Phi I_{\alpha}$$

$$P \equiv U_a \mathbf{I}_a \boldsymbol{\eta}$$

例 5-3 一台他励直流电动机  $P_N$ =200kW, $U_N$ =440V, $I_N$ =497A, $R_a$ =0.076Ω, $n_N$ =1500r/min,计算五级启动时的启动电阻。

例 5-6 已知某电动机的机械性能如图 5.30 所示, 当电动机与特性 2、3、4的负载配合时,平衡 点 A、B、C、D中哪些是稳定运行点,哪些 是非稳定运行点? 例 5 - 7 他励直流电动机 P=30kW, $U_N$ =220V, $I_N$ =158.8A, $n_N$ =1000r/min, $R_a$ =0.1Ω,试求:①  $C_e\Phi_N$ 、 $T_N$ ,  $n_0$ ; ② 负 载 转 矩  $T_L$ =0.8 $T_N$  时,电动机在固有特性上(图 5.31)稳定运行的转速;③负载转矩  $T_L$ =0.8 $T_N$  时,电动机在电枢回路串入 0.3Ω 电阻时的稳定运行转速;④负载转矩  $T_L$ =0.8 $T_N$  时,电动机在固有特性上稳定运行时进行能耗制动,制动初始电流限制为额定电流的两倍时,制动电阻应为多大?⑤直接启动时启动电流为额定电流的几倍?

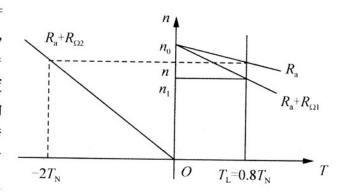


图 5.31 他励直流电动机机械特性

### 第五章习题

1. 一台他励直流电动机  $P_{\rm N}=40{\rm kW},\ U_{\rm N}=220{\rm V},\ I_{\rm N}=210{\rm A},\ n_{\rm N}=1000{\rm r/min},\ R_{\rm a}=0.078\Omega$ , 求额定时  $P_{\rm 1}$ 、 $\Sigma p$ 、 $P_{\rm Cu}$ 、 $P_{\rm M}$ 、 $P_{\rm 0}$ 、 $T_{\rm M}$ 、 $T_{\rm 2}$ 、 $T_{\rm 0}$ 。

3. 已知某直流电动机铭牌数据如下:额定功率 $P_N=75$ kW,额定电压 $U_N=220$ V,额定转速  $n_N=1500$ r/min,额定效率 $\eta_N=88.5\%$ ,试求该电动机的额定电流。

- 例 6-2 已知一台直流伺服电动机的电枢电压  $U_a$ =110V, 空载电流  $I_{a0}$ =0.055A, 空载转速  $n'_0$ =4600r/min, 电枢电阻  $R_a$ =80 $\Omega$ 。试求:
  - (1) 当电枢电压 $U_a = 67.5 \text{V}$  时的理想空载转速  $n_0$  及堵转转矩  $T_d$ 。
- (2) 该电动机若用放大器控制,放大器内阻  $R_i$  = 80 $\Omega$ ,开路电压  $U_i$  = 67.5V,求这时的 理想空载转速  $n_0$  及堵转转矩  $T_d$ 。
- (3) 当阻转矩  $T_L + T_0$  由  $30 \times 10^{-3}$  N·m 增至  $40 \times 10^{-3}$  N·m 时,试求上述两种情况下转速的变化  $\Delta n_0$

例、一个步进电动机有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五相,转子有 20 个齿,要求它能输出 1.8° 的步距角,请问应采用哪种通电方式并画出各相的通电波形。

# 第六章习题

12. 一台五相十拍运行的步进电动机,转子齿数  $Z_r=48$ ,在 A 相绕组中测得电流频率为 600Hz,求:①电动机的步距角;②转速。